


* $V_{pkpk} = 2\sqrt{2} V_{rms}$

* Antenna $\alpha \hat{n} = \frac{C}{f} = \frac{300m}{f_{MHz}}$
 $(L = \frac{1}{2} \text{ or } \frac{1}{4})$

$\Rightarrow \cos A \cos B = \frac{1}{2} (\cos(A+B) + \cos(A-B))$
 $\sin A \sin B = \frac{1}{2} (\cos(A-B) - \cos(A+B))$

* Error Vector Mag. $EVM_1 = \frac{1}{V_{rms}} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e_j^2}$
 $EVM_2 = \frac{1}{P_{av}} \frac{1}{N} \sum e_j^2$

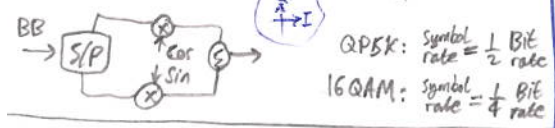* Quad Mod. $A \cos(\omega t + \theta)$
 $(QPSK) = \frac{A}{\sqrt{2}} \cos \theta \cos \omega t + \frac{A}{\sqrt{2}} \sin \theta \sin \omega t$



* Noise floor = $kTB \rightarrow -174 \text{ dBm} + 10 \log BW$
 (c) Room temp.

$NF = 10 \log \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}$


* Friis Formula

$F_t = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2}$

① Gain Compression: $A_{1dB} = \sqrt{0.145 \left| \frac{\alpha_1}{\alpha_3} \right|}$

② Desensitization: $(\alpha_1 + \frac{3}{2} \alpha_3 A_2^2) A_1 \approx 0$

③ Intermodulation: $A_{IIP3} = \sqrt{\frac{2}{3}} \left| \frac{\alpha_1}{\alpha_3} \right|$

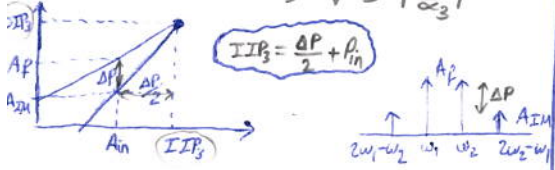

* Parallel Resonance:


$Q = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 RC$
 $= \omega_0 \frac{E}{P_{av}} = \frac{R}{\sqrt{L/C}}$
 $= \frac{\omega_0}{BW}$
 $|I_c| = |I_L| = Q |I_{in}|$

* Series Resonance:


$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$
 $|V_c| = |V_L| = Q |V_{in}|$

\Rightarrow series to parallel: $R_p = R_s (1 + Q^2)$
 $L_p = L_s \frac{1 + Q^2}{Q^2}$, $C_p = C_s \frac{Q^2}{1 + Q^2}$

T-match

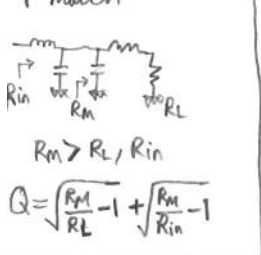

Π-match

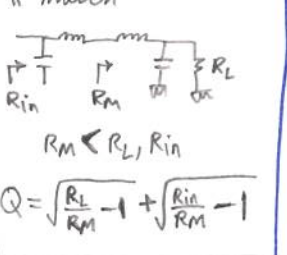

* Hartley Rx

$IRR = \frac{4}{\epsilon^2 + \Delta \theta^2}$
 $Q = \sqrt{\frac{R_p}{R_s} - 1}$


* LNA * flicker $\Rightarrow V_n^2 = \frac{K}{WLCor} \frac{1}{f}$

* $NF = 1 + \frac{V_{n,in}^2}{4KTR_s}$

* $\frac{1}{IP_{3e}^2} = \frac{1}{IP_{3LNA}^2} + \frac{A_{v,LNA}^2}{IP_{3Mixer}^2}$

* $K = \frac{1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2}{2 |S_{21} S_{12}|} > 1$
 $\Delta = S_{11} S_{22} - S_{12} S_{21} < 1$

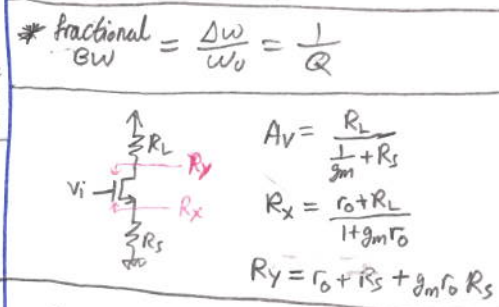* Fractional BW = $\frac{\Delta \omega}{\omega_0} = \frac{1}{Q}$



$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})$
 $= \frac{2I}{V_{GS} - V_{th}} = \sqrt{2K' \frac{W}{L} I}$

$Z_{in} = \frac{1}{sC_s} + s(L_1 + L_2) + \frac{g_m L_1}{C_g s}$
 with $C_{gd} \rightarrow Z_{in} \times (1 - \frac{2C_{gd}}{C_g s})$

$Av = \frac{1}{2} Q_{in} g_m R_L$
 $Q_{in} = \frac{1}{\omega_0 C_g R_s}$

$NF = 1 + \frac{\gamma}{Q^2 g_m R_s}$

Mixer


$V_{out}(t) = V_{RF}(t) \cdot V_{LO}(t)$
 $V_{out}(t) = V_{RF}(f) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi} \delta(f - \frac{n}{2})$
 $CG = \frac{1}{\pi}$

* Square-law Mixer

$\rightarrow CG = \frac{k}{2} \frac{W}{L} V_{LO}$

* Gilbert Cell (Double Balanced)

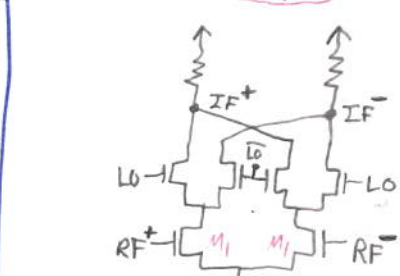$\rightarrow CG = \frac{2}{\pi} g_{m1} R_D$




$V_{n,in}^2 = \pi^2 K T (\frac{\gamma}{g_{m1}} + \frac{2}{g_{m1}^2 R_D})$
 $NF_{SSB} = 1 + \frac{V_{n,in}^2}{4KTR_s}$
 $-3 = NF_{DSB}$

Muhammad Aldacher
 Student ID: 011510317


① RZ Mixer

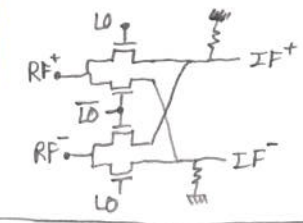- a) single path: $CG = 20 \log \frac{1}{\pi} = -10 \text{ dB}$
- b) single balanced: $CG = 20 \log \frac{2}{\pi} = -4 \text{ dB}$
- c) double balanced: $CG = -4 \text{ dB}$




② Sampling Mixer

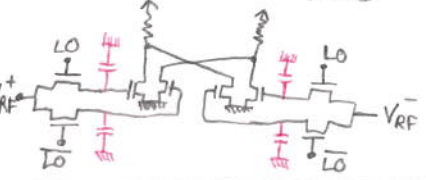- a) single path: $CG = 20 \log \sqrt{\frac{1}{\pi^2} + \frac{1}{4}} = -4.5 \text{ dB}$
- b) single balanced: $CG = 1.5 \text{ dB}$
- c) double balanced: $CG = -4 \text{ dB}$
- d) Combine currents: $CG = 1.5 \text{ dB}$



* Duty Cycle: $I_{IF} = \frac{2}{\pi} \frac{\sin \pi d}{2d} I_{RF} \cos \omega_{IF} t$
 25% duty cycle $\Rightarrow +3 \text{ dB}$ in CG

③ Passive MOS Commutator

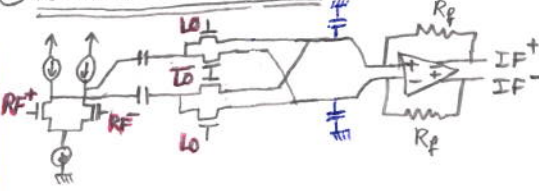

$Q_t = C_p V_x - (-C_p V_x) = 2C_p V_x$
 in 1T
 $I_x = \frac{Q_t}{T} = 2C_p V_x f_{LO}$
 $R_p = \frac{V_x}{I_x} = \frac{1}{4f_{LO} C_p}$

$\overline{V_o^2} = \left(1 + \frac{2R_p}{R_p}\right)^2 \overline{V_{amp}^2}$

* lossy stage: $NF = L$
 $G = \frac{1}{V_L}$
 $* E = \frac{1}{2} C V_{pk}^2$