
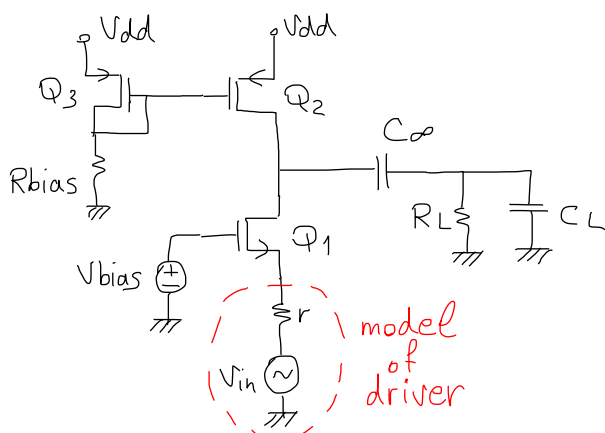


* Common Gate Amplifiers :

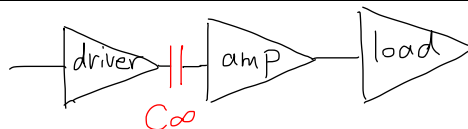


$$I_{SD2} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W_2}{L_2} (V_{SG2} - V_{th})^2 [1 + \lambda_p (V_{SD2} - (V_{SG2} - V_{th}))]$$

$$I_{DS1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W_1}{L_1} (V_{GS1} - V_{th})^2 [1 + \lambda_n (V_{DS1} - (V_{GS1} - V_{th}))]$$

$$* V_{SD2} + V_{DS1} + r I_{DS1} = V_{dd}$$

* DC Analysis

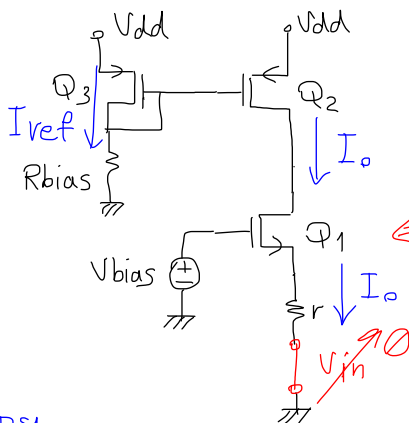
1. open caps
2. discard AC sources
3. find I_{ref}
4. find I_o
5. Assume Q_1 is operating in the active region
6. write current equations and find V_{GS1} , V_{DS} , I_{DS1}
7. verify Q_1 operating point
8. find g_m and r_{ds}





objective: find the operating point and small-signal parameters

$$V_{GS1} = V_{bias} - r \cdot I_o$$
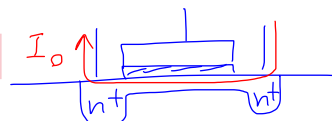
$$\begin{cases} g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{eff} \\ r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_{DS}} \end{cases}$$



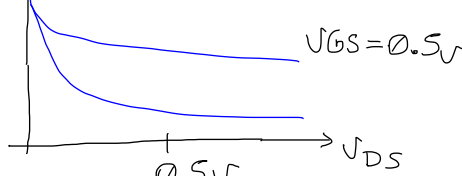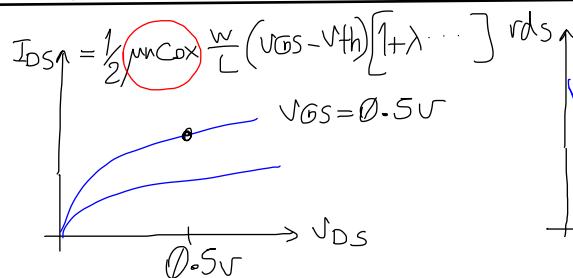* Note : Do not use transistor small-signal model during DC analysis




$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_{DS}}$$

$V_{GS} = 0.5V$
 $V_{DS} = 0.7V$

$$t_{ox} = 2n_m \Rightarrow C_{ox} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{t_{ox}}$$


$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$3.8 < \epsilon_r < 4.2$$

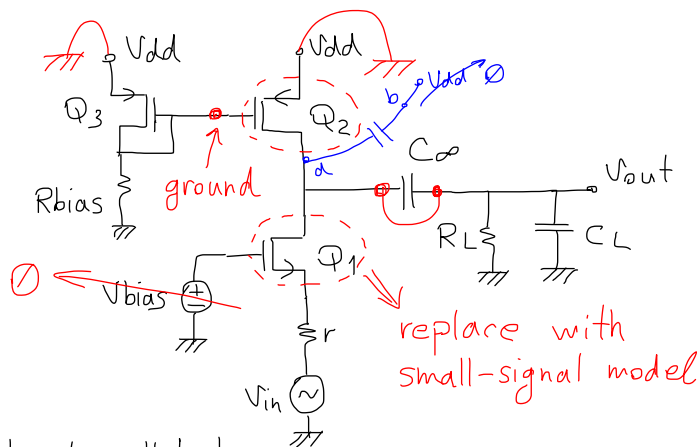* AC analysis:



* tripple-well tech.

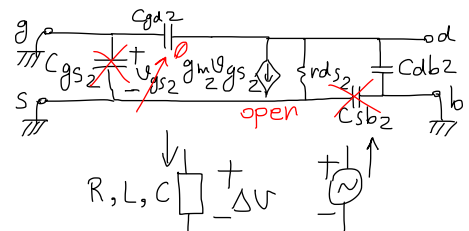1. discard DC sources
2. short C_∞
3. replace transistors and current mirrors with their small-signal model



$$V_{gs1} = V_{g1} - V_{s1} = -V_{s1}$$

$$V_{bs1} = V_{b1} - V_{s1} = -V_{s1}$$

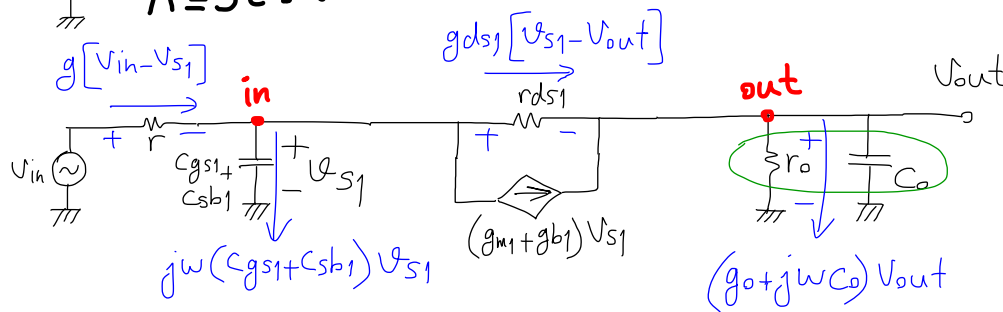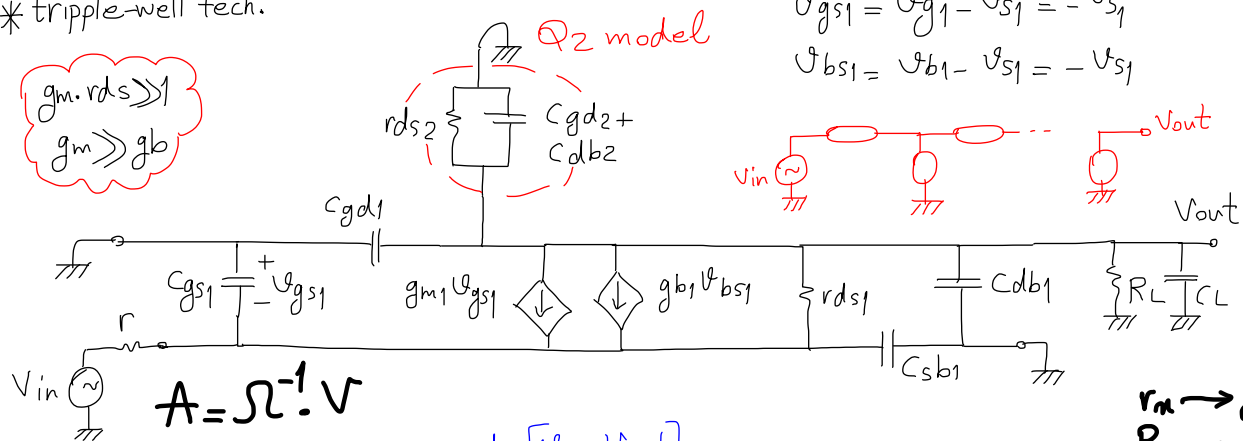

$$r_n \rightarrow g_n$$

$$R_n \rightarrow G_n$$

$$r_o = r_{ds2} \parallel R_L$$

$$C_o = C_{db1} + C_L + C_{gd2} + C_{db2} + C_{gd1}$$

$$KCL(in): g[V_{in} - V_{s1}] = j\omega(C_{gs1} + C_{sb1})V_{s1} + g_{ds1}[V_{s1} - V_{out}] + (g_{m1} + g_{b1})V_{s1} \quad (EQ.1)$$

$$KCL(out): g_{ds1}[V_{s1} - V_{out}] + (g_{m1} + g_{b1})V_{s1} = (g_o + j\omega C_o)V_{out} \quad (EQ.2)$$

$$EQ.2 \Rightarrow V_{s1} = V_{out} \left[\frac{g_{ds1} + g_o + j\omega C_o}{g_{m1} + g_{b1} + g_{ds1}} \right] \quad (EQ.3)$$

$$EQs.1,3 \Rightarrow g \cdot V_{in} = V_{out} \left[-g_{ds1} + \frac{g_{ds1} + g_o + j\omega C_o}{g_{m1} + g_{b1} + g_{ds1}} (g + g_{ds1} + g_{m1} + g_{b1} + j\omega(C_{gs1} + C_{sb1})) \right]$$

$$\Rightarrow g \cdot V_{in} = V_{out} \left[-g_{ds1} + \frac{g_{ds1} + g_o + j\omega C_o}{g_{m1} + g_{b1} + g_{ds1}} (g + g_{ds1} + g_{m1} + g_{b1} + j\omega (C_{gs1} + C_{sb1})) \right]$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{g(g_{m1} + g_{b1} + g_{ds1})}{-g_{ds1}(g_{m1} + g_{b1} + g_{ds1}) + (g_{ds1} + g_o)(g + g_{ds1} + g_{m1} + g_{b1}) + j\omega [(g_{ds1} + g_o)(C_{gs1} + C_{sb1}) + C_o(g + g_{ds1} + g_{m1} + g_{b1})] + (j\omega)^2 [C_o(C_{gs1} + C_{sb1})]}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\overset{k_1}{g(g_{m1} + g_{b1} + g_{ds1})}}{\underbrace{g_{ds1} \cdot g + g_o(g + g_{ds1} + g_{m1} + g_{b1})}_{k_2} + \underbrace{j\omega [(g_{ds1} + g_o)(C_{gs1} + C_{sb1}) + C_o(g + g_{ds1} + g_{m1} + g_{b1})]}_{k_3} + \underbrace{(j\omega)^2 [C_o(C_{gs1} + C_{sb1})]}_{k_4}}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_{v0} (1 \pm j\frac{\omega}{\omega_z})}{(1 + j\frac{\omega}{\omega_{p1}})(1 + j\frac{\omega}{\omega_{p2}})} = \frac{A_{v0}}{1 + j\omega \left[\frac{1}{\omega_{p1}} + \frac{1}{\omega_{p2}} \right] + (j\omega)^2 \frac{1}{\omega_{p1}} \times \frac{1}{\omega_{p2}}}$$

ignore

* Common Gate Amplifiers do not have zero frequency

$$A_{v0} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{g(g_{m1} + g_{b1} + g_{ds1})}{g_{ds1} \cdot g + g_o(g + g_{ds1} + g_{m1} + g_{b1})} = \frac{g \cdot g_{m1}}{g \cdot g_{ds1} + \dots}$$

$$\omega_{p1} = \frac{k_2}{k_3}$$

$$\omega_{p2} = \frac{k_3}{k_4}$$

for a good PDK:

$$\begin{cases} g_m r_{ds} \gg 1 \\ g_m \gg g_b \end{cases}$$

$$g_o = g_{ds2} + G_L$$

$$r_o = r_{ds2} \parallel R_L$$

$$a \parallel b = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

$$a + b = \frac{1}{\frac{1}{a} \parallel \frac{1}{b}}$$


$$A_{v0} = \frac{g \cdot g_{m1}}{g \cdot g_{ds1} + g \cdot g_o + g_{m1} g_o}$$

$$g[g_{ds1} + g_{ds2} + G_L]$$

if $r \approx 0 \Rightarrow g \rightarrow \infty \Rightarrow$

$$A_{v0} \approx \frac{g_{m1}}{g_{ds1} + g_{ds2} + G_L} = g_{m1}(r_{ds1} \parallel r_{ds2} \parallel R_L)$$

(non-inverting)


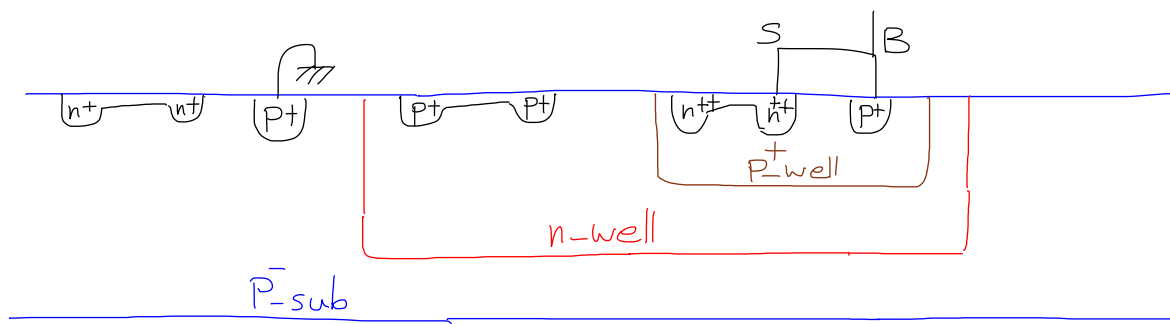


triple-well technology

$$\begin{cases} a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = k_1 \\ b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 = k_2 \\ c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 = k_3 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} k_1 & a_2 & a_3 \\ k_2 & b_2 & b_3 \\ k_3 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}}$$

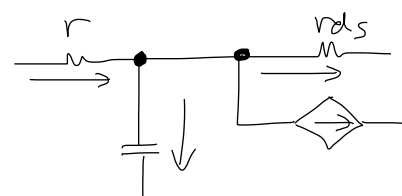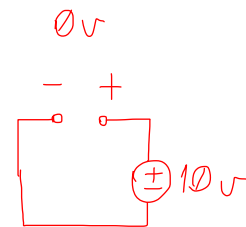
$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & k_1 & a_3 \\ b_1 & k_2 & b_3 \\ c_1 & k_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}}$$



Rules :

1. $\text{nmos} \leftrightarrow \text{pmos}$
2. keep the same connectivity
3. $V_{dd} \leftrightarrow \text{gnd}$

nmos C.G.

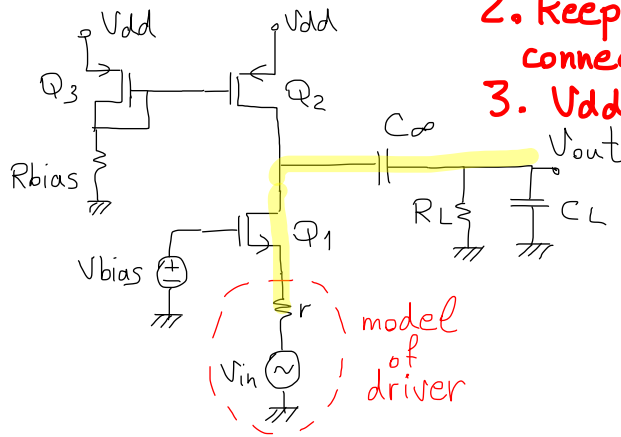

pmos C.G.

