

* Right-hand and Left-hand Zero :

$$n+3=0 \Rightarrow n=-3 \quad \text{LH} \quad \begin{array}{c} -1 \\ -3 \\ 0 \end{array} \rightarrow$$

$$\frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{A_{v0}(1 \pm j\frac{\omega}{\omega_z})}{(1+j\frac{\omega}{\omega_{p1}})(1+j\frac{\omega}{\omega_{p2}})}$$

$$\omega_{p1} \ll (\omega_z, \omega_{p2})$$

$$\omega_{p2} ? \omega_z$$


	ω_z	ω_{p1}	ω_{p2}
(Worst) C.S	RHZ	LHP	LHP
C.G	—	LHP	LHP
(Best) C.D	LHZ	LHP	LHP

inherently stable



* Assume: $\omega_{p1} < \omega_{p2} < \omega_z$
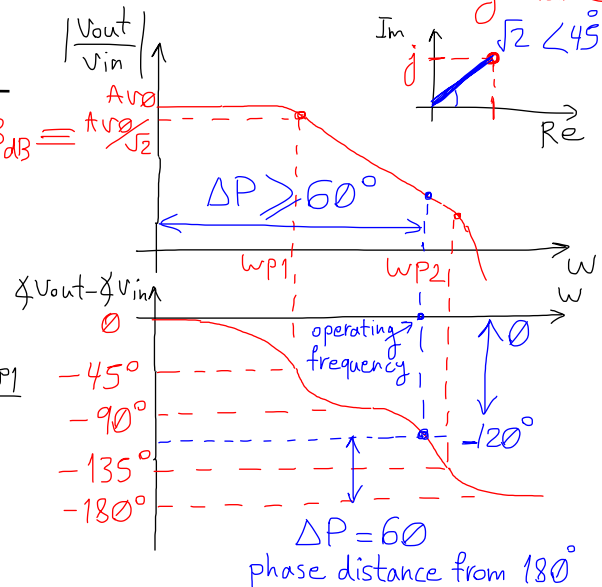
$$A_{v0} - 3_{dB} \equiv A_{v0} / \sqrt{2}$$



$$\rightarrow \omega=0 \Rightarrow \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = A_{v0}, \quad \angle V_{out} - \angle V_{in} = 0$$

$$\rightarrow \omega = \omega_{p1} \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_{v0}(1+j0)}{(1+j)(1+j0)}$$




$$\rightarrow \omega_{p1} < \omega < \omega_{p2} \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_{v0}(1+j0)}{j\frac{\omega}{\omega_{p1}}(1+j0)} = -j \frac{A_{v0} \cdot \omega_{p1}}{\omega}$$

$$\rightarrow \omega = \omega_{p2} \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_{v0}(1+j0)}{j\frac{\omega}{\omega_{p1}}(1+j)}$$

$$\rightarrow \omega_{p2} < \omega < \omega_z \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_{v0}(1+j0)}{j\frac{\omega}{\omega_{p1}} \cdot j\frac{\omega}{\omega_{p2}}} = - \frac{A_{v0} \cdot \omega_{p1} \cdot \omega_{p2}}{\omega^2}$$

(negative feedback stable amplifier)

(positive feedback unstable amplifier)

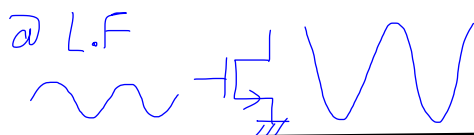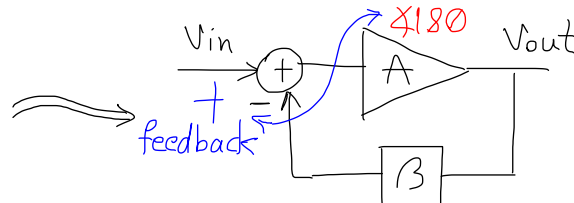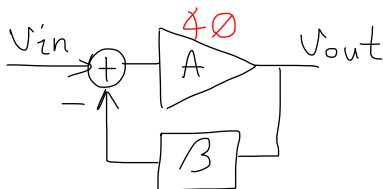


Example: $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_{v0}(1-j\frac{\omega}{\omega_z})}{(1+j\frac{\omega}{\omega_{p1}})(1+j\frac{\omega}{\omega_{p2}})} \Rightarrow \angle V_{out} - \angle V_{in} = -45^\circ - (45^\circ + 45^\circ) = -135^\circ$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_{v0}(1+j\frac{\omega}{\omega_z})}{(1+j\frac{\omega}{\omega_{p1}})(1+j\frac{\omega}{\omega_{p2}})} \Rightarrow \angle V_{out} - \angle V_{in} = 45^\circ - (45^\circ + 45^\circ) = -45^\circ$$


* How to choose the value of ω_z in a Common Drain amplifier:

$$\frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{A_{v0} \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_z}\right)}{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_{p2}}\right)}$$

$$\omega_{p1} < \omega_{p2} < \omega_z$$

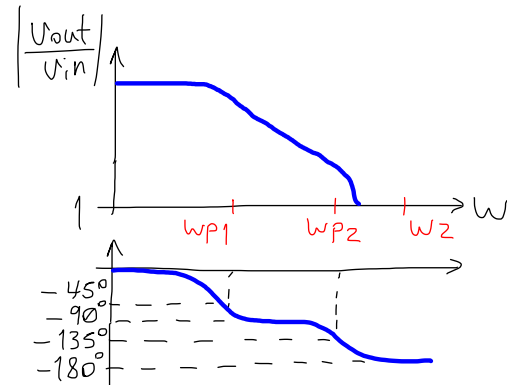
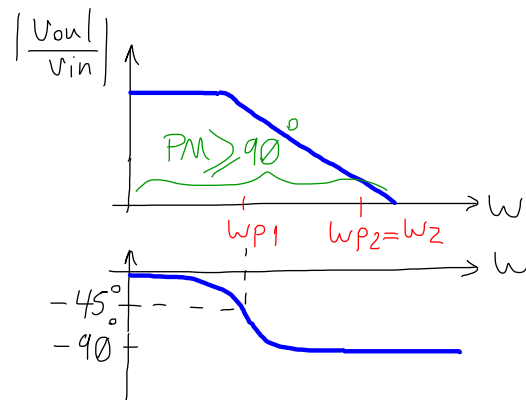
$$\omega_{p1} < (\omega_z = \omega_{p2})$$



$$\omega_{p1} < \omega_z < \omega_{p2}$$

