

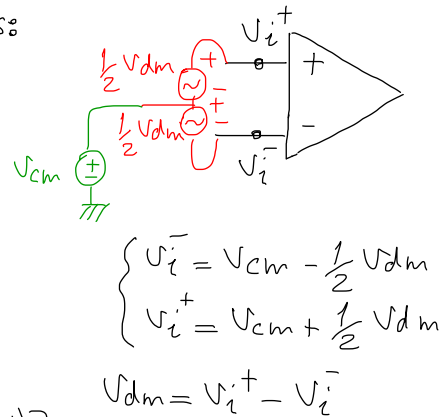


* Swing of differential-pair amplifiers:

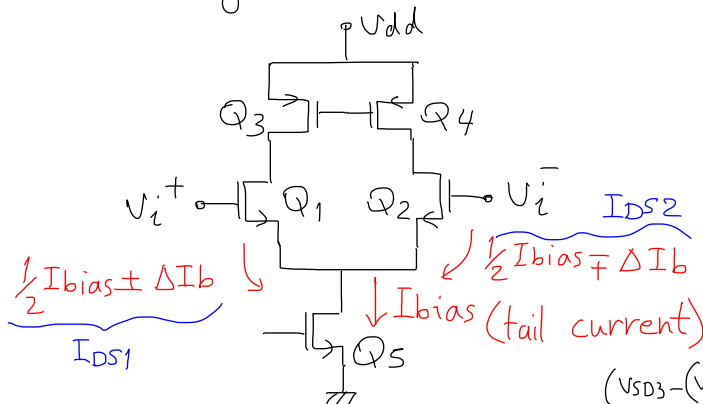

$$Q_3, I_{SD3} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W_3}{L} (V_{SG3} - V_{th}) [1 + \lambda]$$
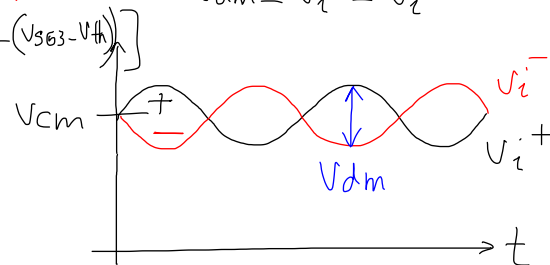
$$\begin{cases} I_{bias} = I_{SD1} + I_{SD2} \\ I_{out} = 2\Delta I_b = I_{SD1} - I_{SD2} \end{cases}$$



$$\begin{cases} Q_1 \text{ is in saturation, } \lambda \approx 0 \Rightarrow I_{SD1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{th})^2 \\ Q_2 \text{ is in saturation, } \lambda \approx 0 \Rightarrow I_{SD2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{th})^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{bias} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS1} - V_{th})^2 + (V_{GS2} - V_{th})^2 \right] \\ I_{out} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS1} - V_{th})^2 - (V_{GS2} - V_{th})^2 \right] = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS1} - V_{th}) + (V_{GS2} - V_{th}) \right] \cdot \left[(V_{GS1} - V_{th}) - (V_{GS2} - V_{th}) \right] \end{cases}$$

$$B = \sqrt{2A - (V_{GS1} - V_{GS2})^2}$$


$$\Rightarrow I_{out} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{dm} \sqrt{\frac{4I_{bias}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} - (V_{dm})^2}$$

* Consider the case $I_{SD1} = I_{SD2} = \frac{1}{2} I_{bias}$ (when $V_{dm} = 0$) $\Rightarrow \frac{1}{2} I_{bias} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{eff}^2$
 $V_{eff} = V_{cm} - V_{th}$ because $V_i^+ = V_i^-$, $V_{dm} = 0 \Rightarrow V_{eff}^2 = \frac{I_{bias}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}$

$$\Rightarrow I_{out} = \frac{I_{bias}}{2V_{eff}^2} \cdot V_{dm} \sqrt{\frac{4I_{bias}}{I_{bias} \frac{2}{V_{eff}^2}} - V_{dm}^2} \Rightarrow \frac{I_{out}}{I_{bias}} = \frac{V_{dm}}{V_{eff}} \sqrt{1 - \left(\frac{V_{dm}}{2V_{eff}} \right)^2}$$

$$\begin{cases} I_{bias} = I_{DS1} + I_{DS2} \\ I_{out} = I_{DS1} - I_{DS2} \end{cases}$$
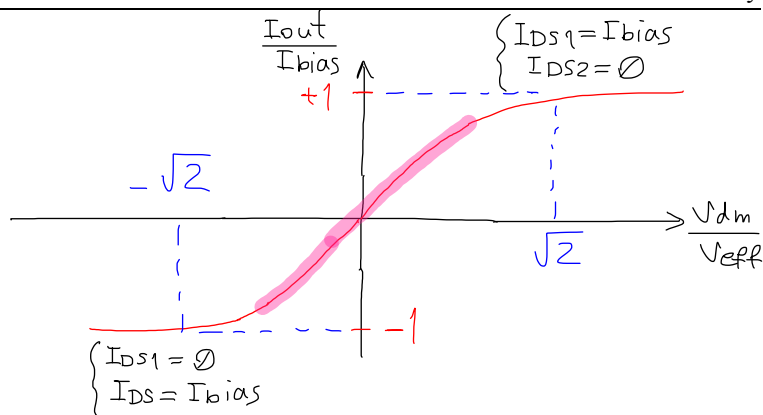
$$\frac{I_{out}}{I_{bias}} = \frac{V_{dm}}{V_{eff}} \sqrt{1 - \left(\frac{V_{dm}}{2V_{eff}}\right)^2}$$




if $V_{dm} = \sqrt{2} V_{eff} \Rightarrow \frac{I_{out}}{I_{bias}} = \sqrt{2} \times \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 1$

$$\begin{cases} I_{out} = I_{DS1} - I_{DS2} \\ I_{bias} = I_{DS1} + I_{DS2} \end{cases}, \text{ at } V_{dm} = \sqrt{2} V_{eff} \Rightarrow I_{out} = I_{bias}$$

$$I_{DS1} - I_{DS2} = I_{DS1} + I_{DS2} \Rightarrow \begin{cases} I_{DS2} = 0 \\ I_{DS1} = I_{bias} \end{cases}$$
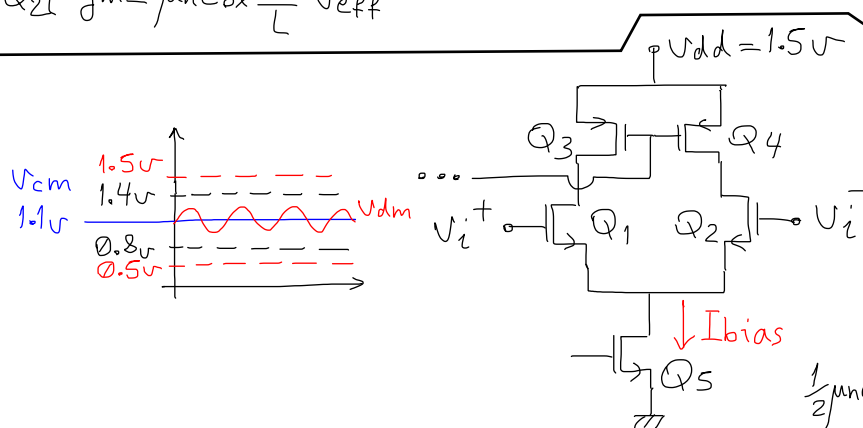
$$\begin{aligned} Q_1 \quad & I_{DS} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{eff})^2 \\ Q_2 \quad & g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{eff} \end{aligned}$$



$$V_{th} = 0.5V$$

$$V_{DD} = 1.5V$$

$$P_{diss} = 3mW$$

$$I_{DD} = 2mA$$

$$I_{bias} = 2mA$$

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{eff}^2 = I_{DS1} = 1mA$$




mosfet.scs

$$\Rightarrow W_1, W_2$$


$$(1) V_{i_{min}}^+ > V_{GS1} + V_{DSS} \Rightarrow V_{i_{min}}^+ > 0.8V$$

$$(2) V_{i_{max}}^+ < V_{DD} - V_{SP3} - V_{SP1} + V_{GS1} \Rightarrow V_{i_{max}}^+ < 1.4V$$

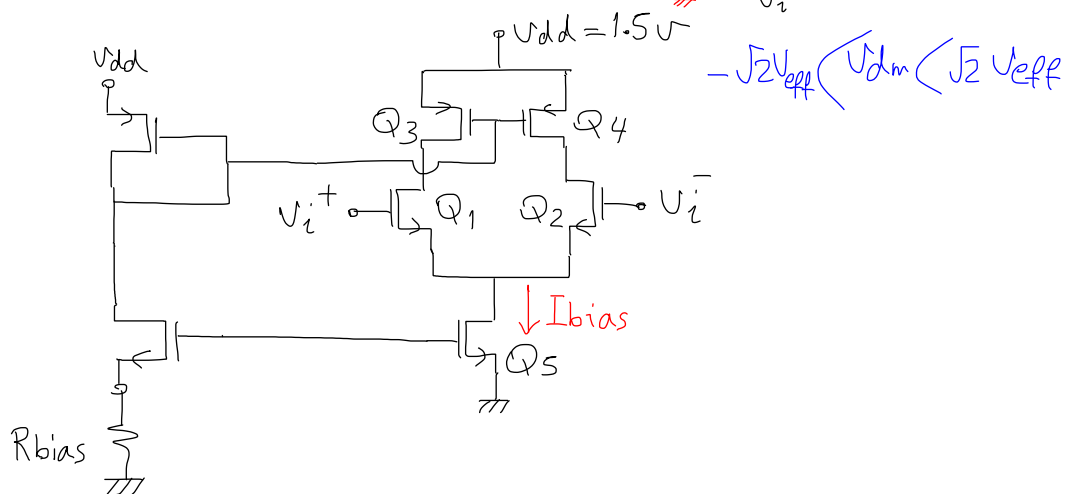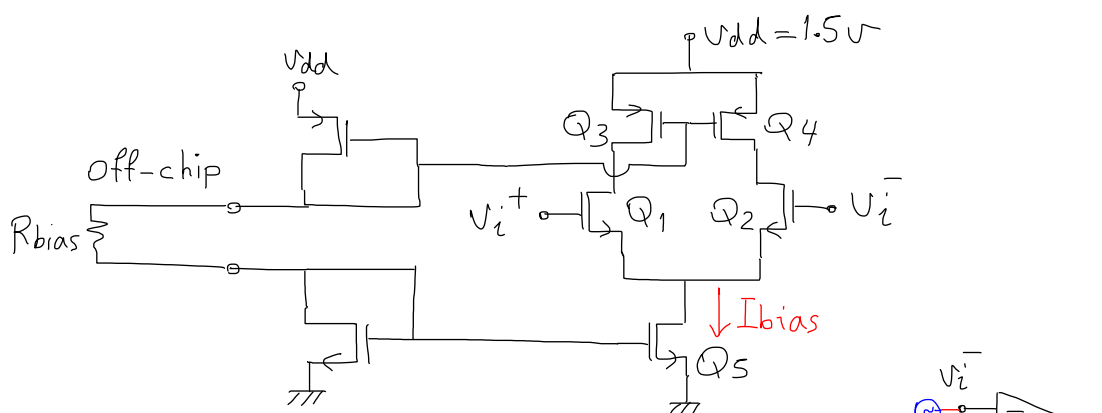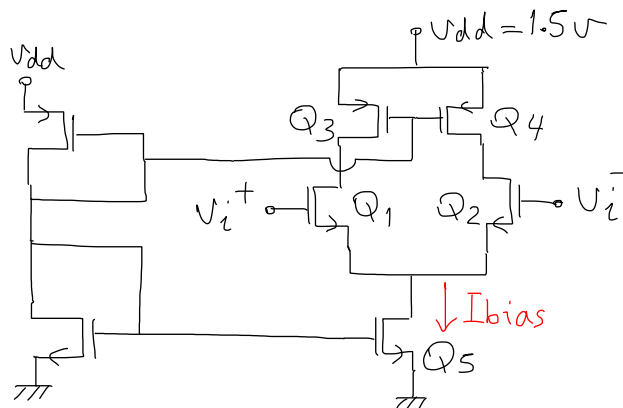
$\begin{matrix} 1.5V & 0.3 & 0.3 & 0.5 \end{matrix}$




* Diff-pair

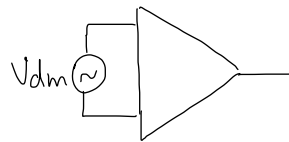

$$|V_{dm}| < \sqrt{2} V_{eff}$$

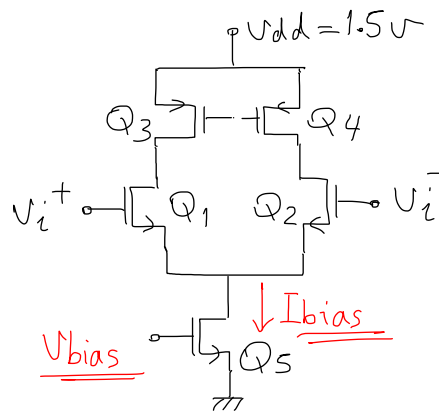

* Gilbert-Cell

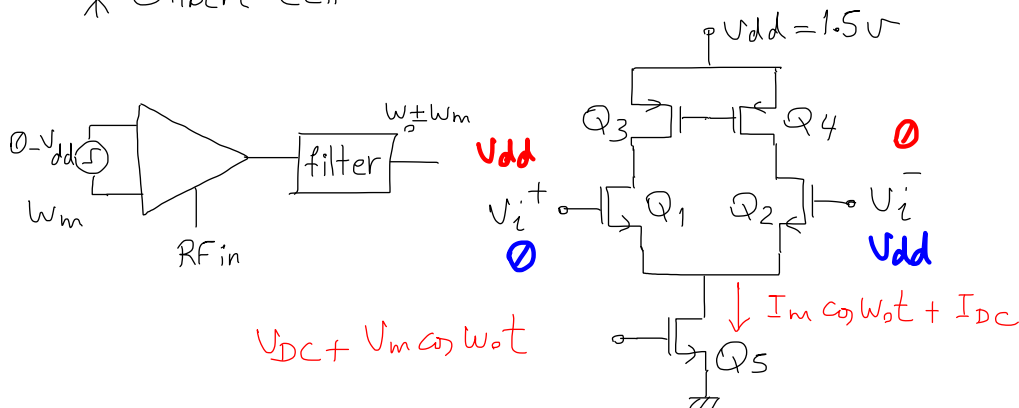

Q1 and Q2 are switched ON/OFF

$$I_{DS1} = (I_m \cos W_o t + I_{DC}) \times \text{pulse}$$

$$\frac{1}{2} \left[\cos W_m t - \frac{1}{3} \cos 3W_m t + \frac{1}{5} \cos 5W_m t - \dots \right]$$

