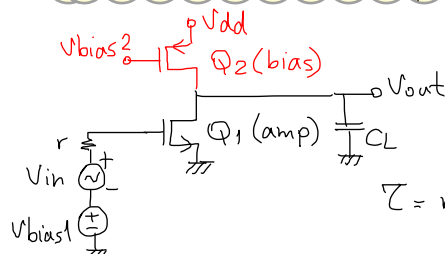


* Common Source Amplifier:



$$\tau = r \left[C_{gs1} + \underbrace{\left(1 + g_{m1}(r_{ds1} \parallel r_{ds2}) \right) C_{gd1}}_{C_{in}} + (r_{ds1} \parallel r_{ds2}) \underbrace{\left[C_{gd1} + C_{db1} + C_{gd2} + C_{db2} + C_L \right]}_{C_{out}} \right]$$

$$\omega_{3dB} = \frac{1}{\tau_1 + \tau_2 + \tau_3} = \frac{1}{\tau_{in} + \tau_{out}}$$


$$\tau_{in} = R_{in} \cdot C_{in} ?$$

$$\tau_{out} = R_{out} \cdot C_{out} ?$$

$$R_{in} = r$$


$$R_{out} = r_{ds1} \parallel r_{ds2}$$

* Miller cap

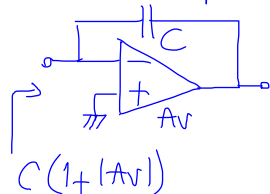

$$\omega_z = + \frac{g_{m1}}{C_{gd1}} \quad \text{Right hand zero}$$

* Common Gate Amplifier:

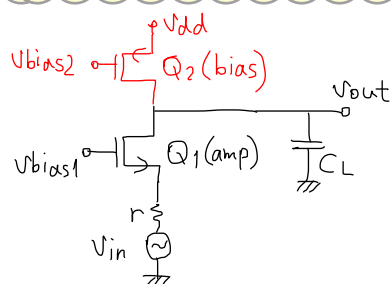


$$\omega_{3dB} = \frac{1}{\tau_1 + \tau_2} = \frac{1}{\tau_{in} + \tau_{out}}$$

$$\tau_{in} = \left[r \parallel \frac{r_{ds1} + r_{ds2}}{1 + g_{m1}r_{ds1}} \right] \left[C_{gs1} + C_{sb1} \right]$$

$$\tau_{out} = \left[r_{ds2} \parallel (r + r_{ds1} + g_{m1}r_{ds1} \cdot r) \right] \left[C_{db1} + C_{gd1} + C_{gd2} + C_{db2} + C_L \right]$$

$$A_{v0} = g_{m1}(r_{ds1} \parallel r_{ds2})$$

* Common Drain Amplifier:

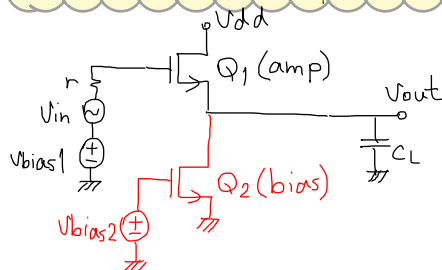


$$\omega_{3dB} = \frac{1}{\tau_1 + \tau_2 + \tau_3} = \frac{1}{\tau_{in} + \tau_{out}}$$

$$\tau_{in} = r \left[C_{gd1} + \frac{C_{gs1}}{1 + g_{m1}(r_{ds1} \parallel r_{ds2})} \right]$$

$$\tau_{out} = (r_{ds1} \parallel \frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{ds2}) \left[C_{gs1} + C_{sb1} + C_{gd2} + C_{db2} + C_L \right]$$

$$A_{v0} \approx 1$$
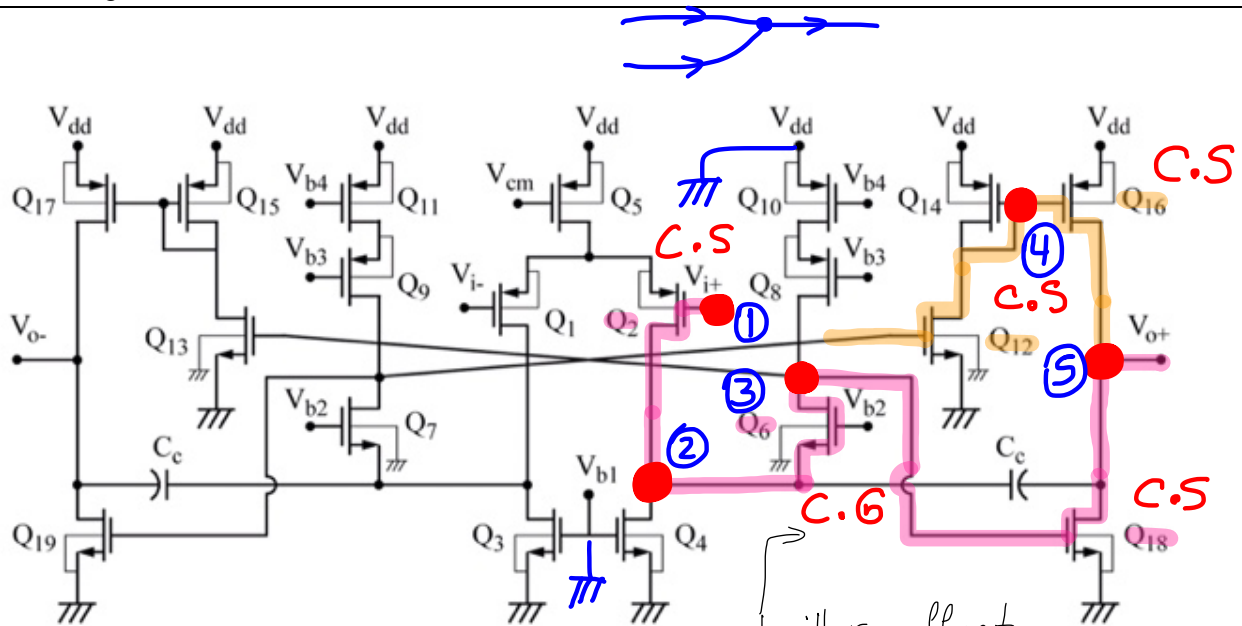
$$\omega_z = -\frac{g_{m1}}{C_{gs1}} \quad \text{Left hand zero}$$



$$\omega_{p1} \Rightarrow AC \Rightarrow \frac{1}{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5}$$

$$C_c [1 + |A_{v6} \cdot A_{v18}|]$$

$$C_2 = C_{db2} + C_{gd2} + C_{db4} + C_{gd4} + C_{sb6} + C_{gs6} + C_c [1 + |A_{v6} \cdot A_{v18}|]$$

$$A_{v6} = g_{m6} (r_{ds6} \parallel g_{m8} r_{ds6} r_{ds10})$$

$$A_{v18} = -g_{m18} (r_{ds18} \parallel r_{ds16})$$

$$R_2 = r_{ds4} \parallel r_{ds2} \parallel \frac{1}{g_{m6}}$$

