
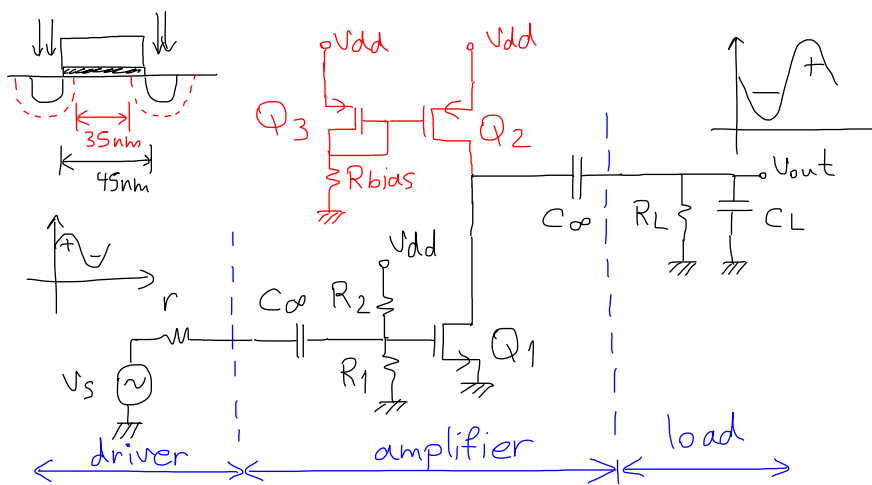


* Common source amplifiers:

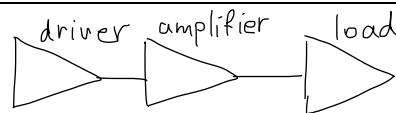

w_i	$10\mu\text{m}$
L_i	45nm
V_{th}	0.3V
λ	$0.01\left[\frac{1}{\text{V}}\right]$
$\mu_n C_{ox}$	$200\mu\left[\frac{\text{A}}{\text{V}^2}\right]$
$\mu_p C_{ox}$	$50\mu\left[\frac{\text{A}}{\text{V}^2}\right]$
V_{dd}	1.5V
P_{DC}	$< 2\text{mW}$

* DC Analysis:

Q_3 : active:


$$\begin{cases} I_{SD3} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{w_3}{L_3} (V_{SG3} - V_{th})^2 [1 + \lambda V_{th}] \\ V_{dd} = V_{SG3} + R_{bias} I_{SD3} \end{cases}$$

\Rightarrow find I_{SD3} and $V_{SG3} = V_{SG2}$

$$\frac{I_o}{I_{ref}} \approx \frac{w_2}{w_3} \text{ if } L_2 = L_3 \text{ and } \lambda \text{ very small}$$

$$P_{DC} = V_{dd} (I_{ref} + I_o), \quad I_{ref} < I_o$$

can have minimum width in technology

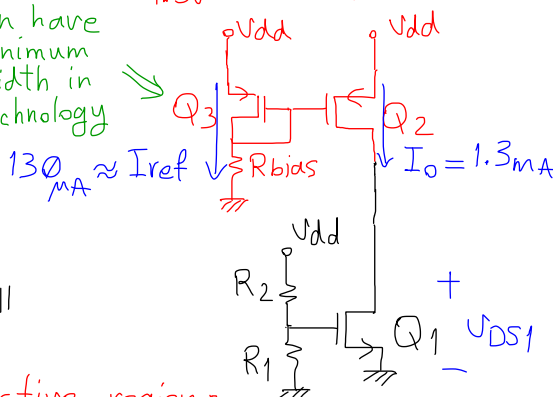

* Assume Q_1 is biased in the active region:

$$I_{DS1} = I_o = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{w_1}{L_1} (V_{GS1} - V_{th})^2 [1 + \lambda (V_{DS1} - (V_{GS1} - V_{th}))]$$

$$V_{GS1} = V_{dd} \frac{R_1}{R_1 + R_2} > V_{th}$$

$$V_{dd} = V_{SD2} + V_{DS1}$$


$$I_{SD2} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{w_2}{L_2} (V_{SG2} - V_{th})^2 [1 + \lambda (V_{SD2} - (V_{SG2} - V_{th}))]$$

find V_{SD2} and V_{DS1}

* verify if Q_1 is operating in the active region: $\begin{cases} V_{DS1} > V_{GS1} - V_{th} \\ V_{GS1} > V_{th} \end{cases}$

$$g_{m1} = \mu_n C_{ox} \frac{w_1}{L_1} (V_{GS1} - V_{th}) \quad \text{and} \quad r_{ds1} = \frac{1}{\lambda I_{DS1}}$$

→ n-type C.S → p-type C.S

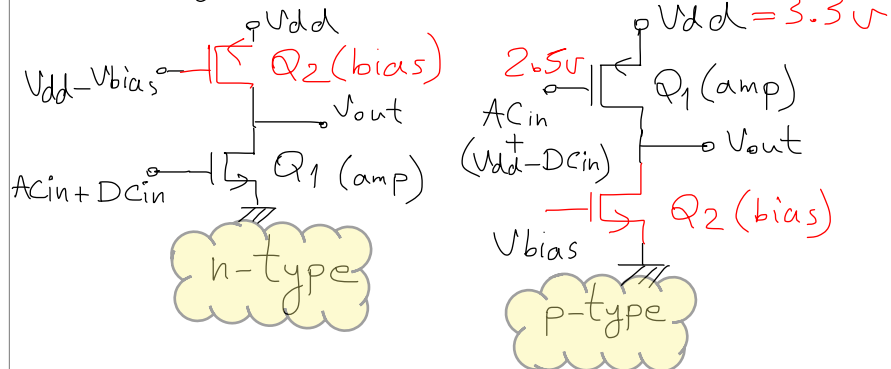

1. n-type \Leftrightarrow p-type
2. $\text{ground symbol} \Leftrightarrow V_{DD}$
3. $V_{bias} \Leftrightarrow V_{DD} - V_{bias}$
4. keep terminal connections unchanged