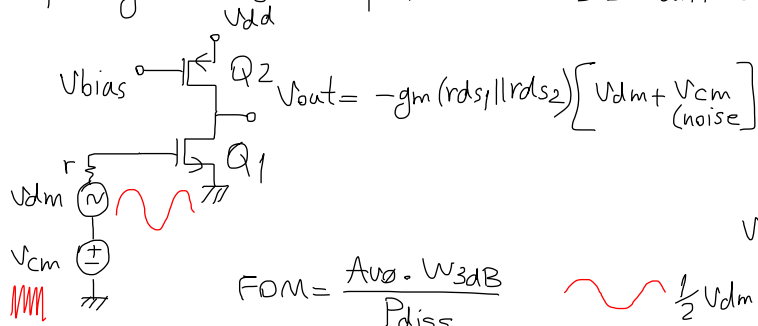


\* Single-stage amplifiers versus differential pair amplifiers:




$$FOM = \frac{A_{v0} \cdot W_{3dB}}{P_{diss}}$$

Example of FOM:

$A_{v0}$	33	25
$W_{3dB}$	100M	2GHz
$P_{diss}$	1mw	7mw
FOM	$1.2 \times 10^6$	$1.3 \times 10^6$

\* common mode rejection ratio:


$$FOM = CMRR = \frac{A_{dm} \uparrow}{A_{cm} \downarrow} = \begin{cases} \frac{-g_{m1}(r_{ds1} || r_{ds3})}{\frac{-r_{ds3}}{2r_{ds5}}} & ; \text{ for a diff-pair } (\approx 1000) \\ 1 & ; \text{ for all other amplifier} \end{cases}$$

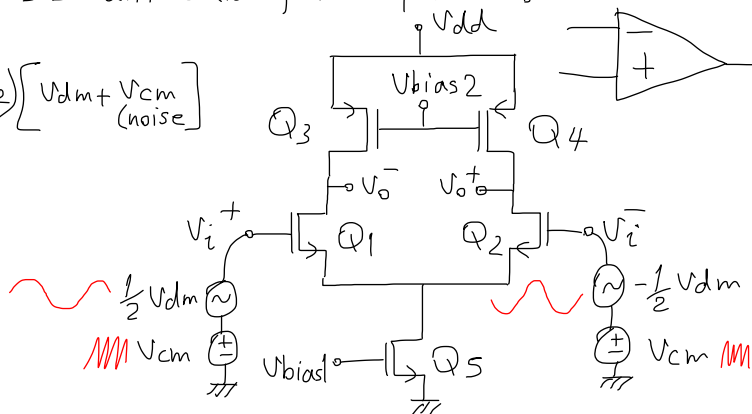


$$V_{o-} = \underbrace{-g_{m1}(r_{ds1} || r_{ds3}) \frac{1}{2} V_{dm}}_{\text{higher gain}} - \underbrace{\frac{r_{ds3}}{2r_{ds5}} V_{cm}}_{\text{smaller gain (noise)}}$$

amplifier
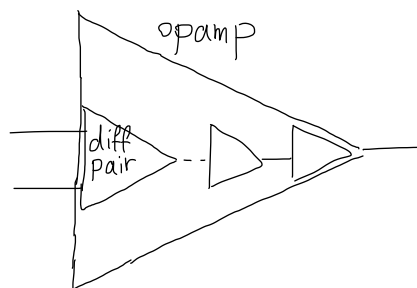
$$P_{diss}, A_{v0}, W_{p1}, \Delta V_{out} \Rightarrow FOM = \frac{A_{v0} \uparrow \times W_{p1} \uparrow \times \Delta V_{out} \uparrow}{P_{diss} \downarrow}$$




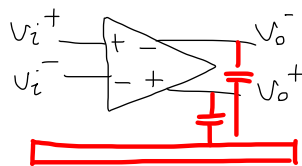
\* Differential output versus single-ended output :



$$V_{out} = V_o^+ - V_o^-$$

$$V_{in} = V_i^+ - V_i^-$$

$$V_{out} = A_v \cdot V_{in}$$

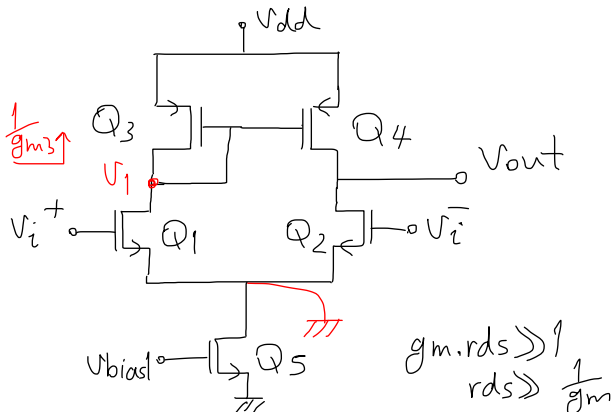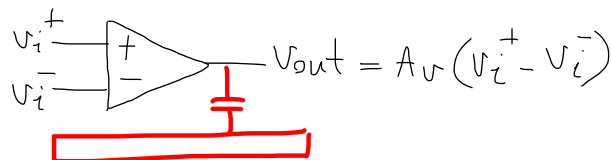

$$V_o^- = -g_{m1}(r_{ds1} || r_{ds3}) V_i^+$$

$$V_o^+ = -g_{m2}(r_{ds2} || r_{ds4}) V_i^-$$

$$V_{out} = V_o^+ - V_o^-$$

$$V_{in} = V_i^+ - V_i^-$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_{m2}(r_{ds2} || r_{ds4}) V_i^- - [-g_{m1}(r_{ds1} || r_{ds3}) V_i^+]}{V_i^+ - V_i^-}$$

$$= \frac{(V_i^+ - V_i^-) g_{m2}(r_{ds2} || r_{ds4})}{V_i^+ - V_i^-}$$

$$\begin{cases} V_1 = -g_{m1}(r_{ds1} || \frac{1}{g_{m3}}) V_i^+ \\ V_{out1} = -g_{m4}(r_{ds4} || r_{ds2}) V_1 \end{cases}$$


$$\begin{cases} V_{out2} = -g_{m2}(r_{ds2} || r_{ds4}) V_i^- \end{cases}$$

$$V_{out} = V_{out1} + V_{out2}$$


$$\begin{cases} V_{out1} = +g_{m4}(r_{ds4} || r_{ds2}) g_{m1} \frac{1}{g_{m3}} V_i^+ \\ V_{out2} = -g_{m2}(r_{ds2} || r_{ds4}) V_i^- \end{cases}$$


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_i^+ - V_i^-} = g_{m2}(r_{ds2} || r_{ds4})$$
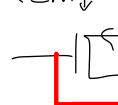
$$CMRR = \frac{A_{dm} \uparrow}{A_{cm} \downarrow}$$






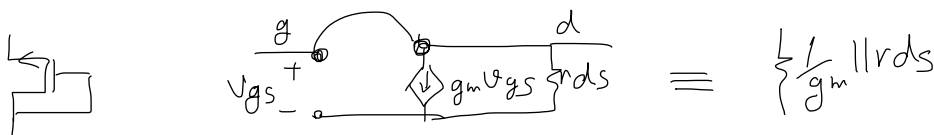**Note:** because of symmetry  $Q_1 \equiv Q_2$ ,  $Q_3 \equiv Q_4$




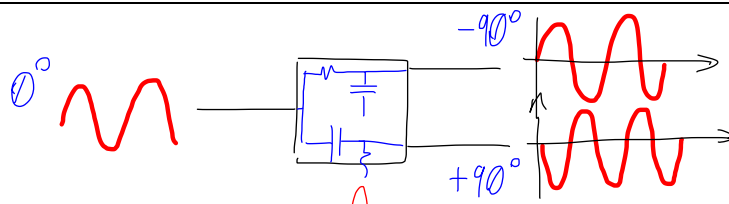

poly-phase filters

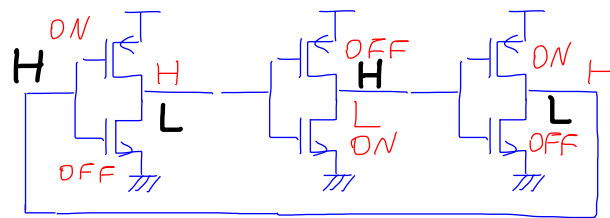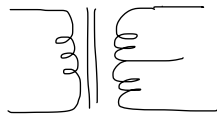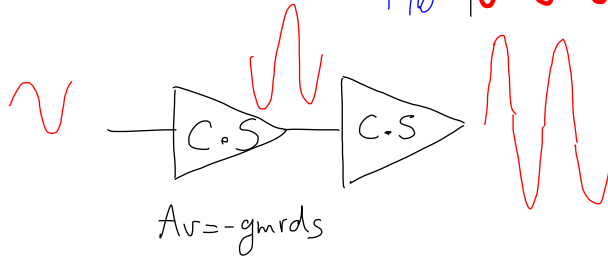
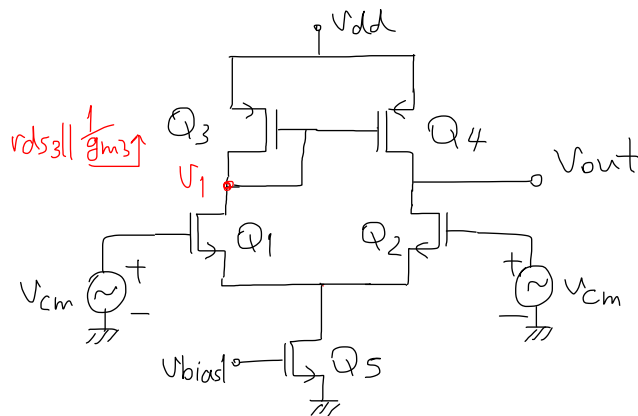
$$\omega_{3dB} = \frac{1}{2\tau_i} = \frac{1}{\tau} \propto \frac{g_m}{C}$$



$$A_{cm} = \frac{V_{out}}{V_{cm}}$$