

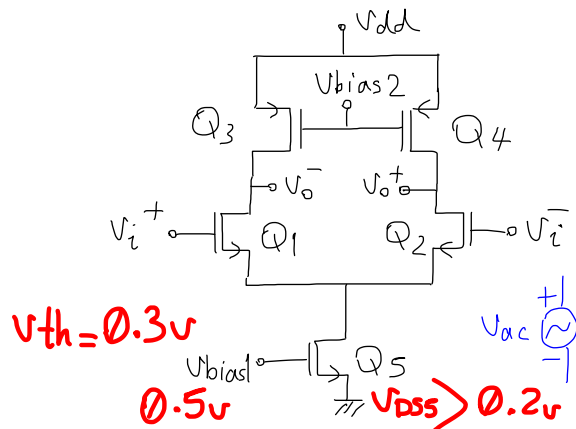



* Differential-pair Amplifiers:

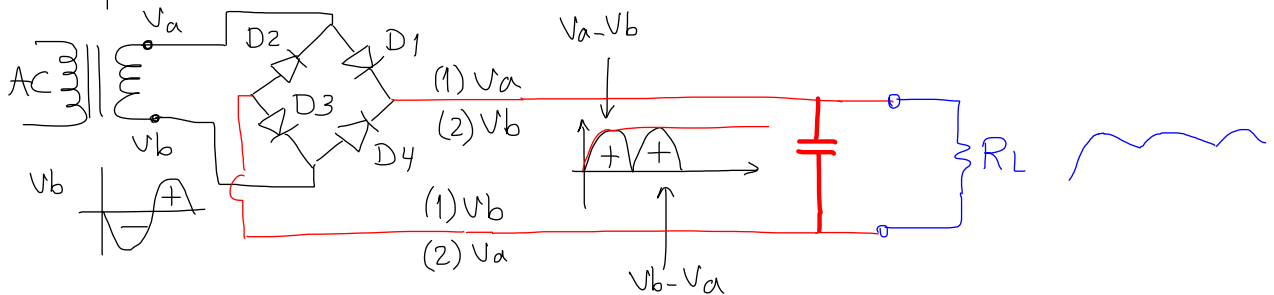

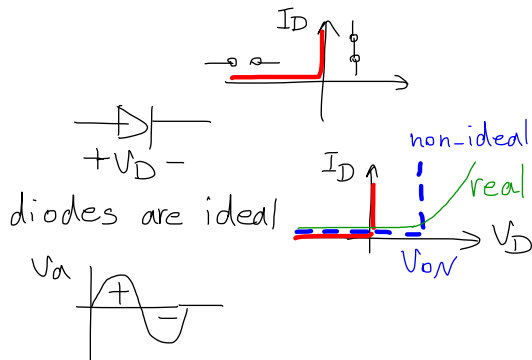* Use superposition to analyze a differential-pair amplifier



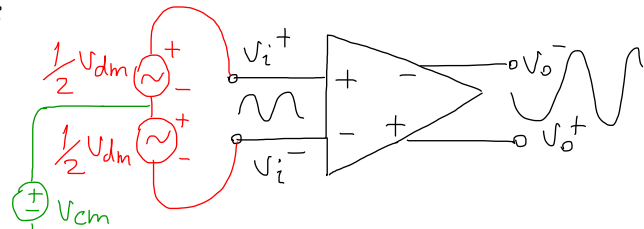(1) first cycle: $\begin{cases} V_a > 0 \\ V_b < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} D1: ON \\ D2: OFF \end{matrix}, \begin{matrix} D3: ON \\ D4: OFF \end{matrix}$




* differential mode voltage

$$V_{dm} = V_i^+ - V_i^-$$






* common mode voltage

$$V_{cm} = \frac{1}{2} [V_i^+ + V_i^-]$$

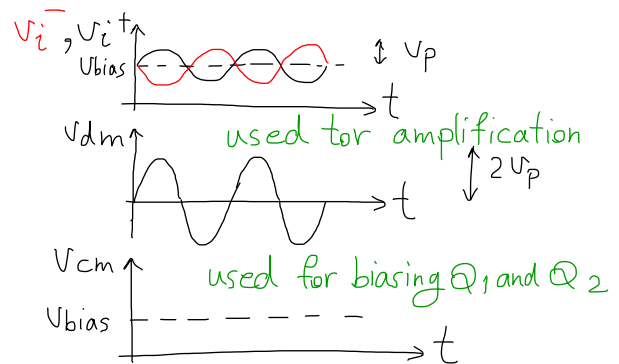

$$V_i^+ = V_{cm} + \frac{1}{2} V_{dm}$$


$$V_i^- = V_{cm} - \frac{1}{2} V_{dm}$$

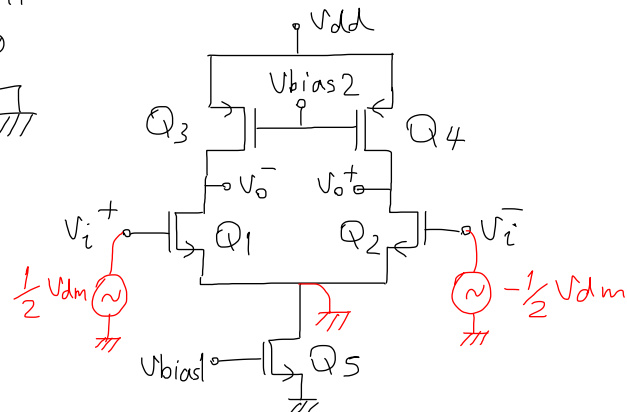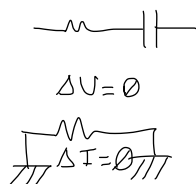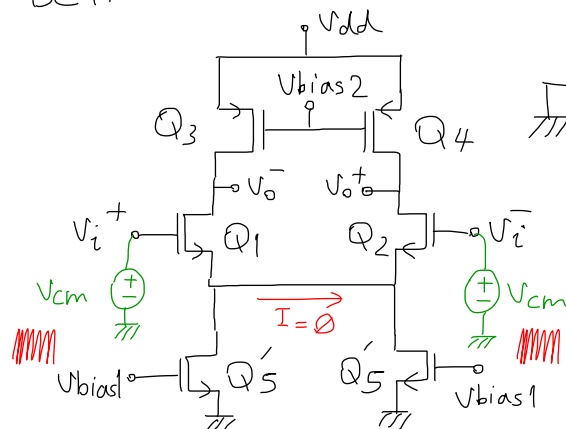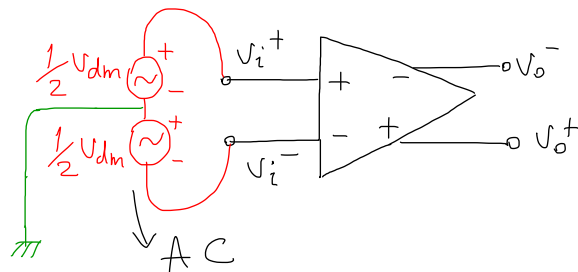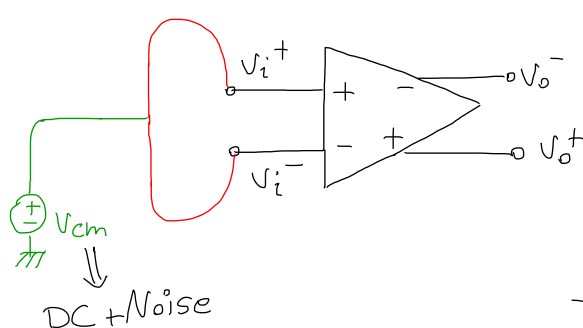

Q_1 and Q_2 are source degeneration amplifiers

$$W_5 = 2W'_5, \quad r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_{DS}}$$
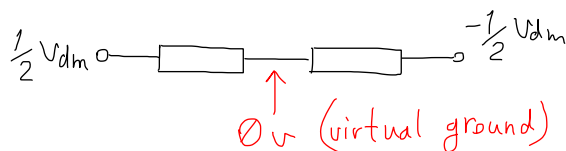
$$\left. \begin{aligned} A_{v01} &= \frac{-r_{ds3}}{2r_{ds5}} \\ A_{v02} &= \frac{-r_{ds4}}{2r_{ds5}} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{are equal} \\ \text{because of} \\ \text{symmetry} \end{array}$$



Q_1 and Q_2 are common source amplifiers




$$\left. \begin{aligned} A_{v01} &= -g_{m1}(r_{ds1} \parallel r_{ds3}) \\ A_{v02} &= -g_{m2}(r_{ds2} \parallel r_{ds4}) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{these two} \\ \text{are equal} \\ \text{because of} \\ \text{symmetrical design} \end{array}$$

*** Note:** $g_m \cdot r_{ds} \gg 1$, $\frac{r_{ds}}{r_{ds}} \approx 1$

$$\text{Figure of Merit: } CMRR = \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \gg 1$$

$$CMRR = \frac{-g_{m1}(r_{ds1} \parallel r_{ds3})}{\frac{-r_{ds3}}{2r_{ds5}}}$$
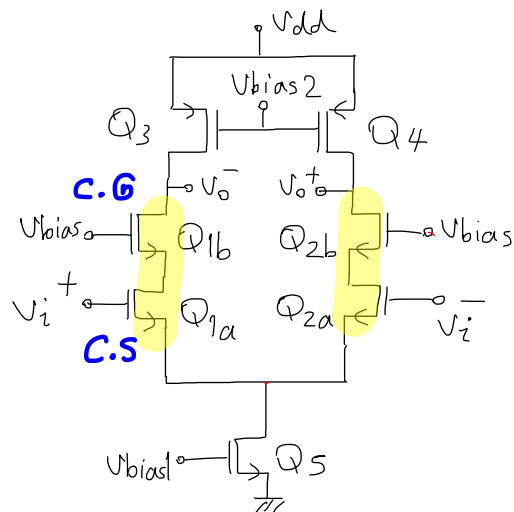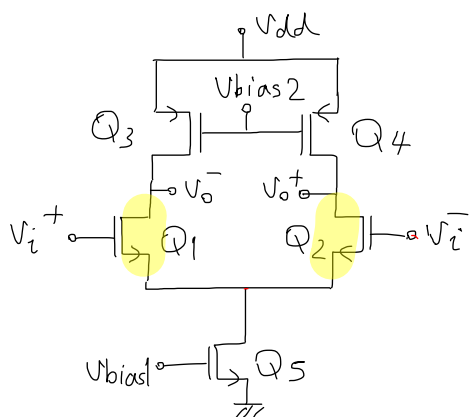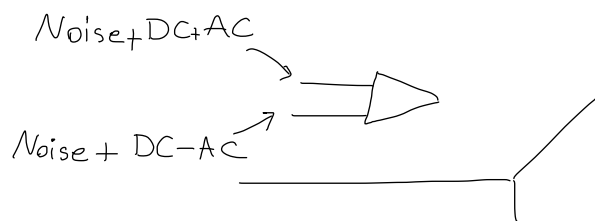
$$C.S. \text{ Amp} \Rightarrow FOM = \frac{\omega_{3dB} \uparrow \cdot A_{v01} \uparrow}{P_{diss} \downarrow \cdot \text{Noise} \downarrow \cdot \text{Distortion} \downarrow}$$



$$A_{v01} = -g_{m1a}(r_{ds1b} \parallel r_{ds3})$$

